
Tablica TE5
$P_{i\ wypusty} =$ 1,0kW x 1=1,0kW=P_0
$P_{i\ gniazda} =$ 31,2kW x 0,3=9,36kW=P_0
$P_{i\ oswietlenie} =$ 3,2kW x 0,8=2,56kW=P_0
P_i=35,4kW
P_0= 12,92kW
I_0= 19,63A

rozdzielnia XL3-160 120 mod.

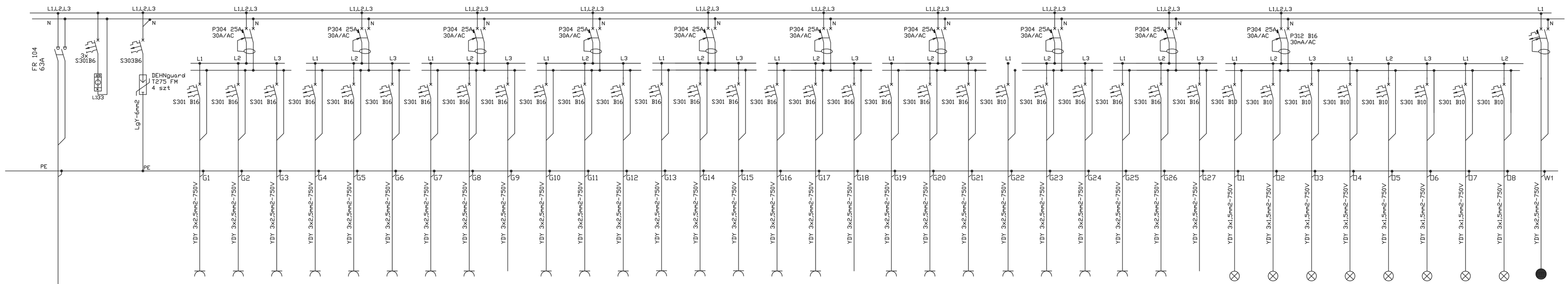

Obwód	Zasilanie gniazd tacierki pok. 23	Zasilanie gniazd tacierki pok. 26	Zasilanie gniazd tacierki pok. 14	Zasilanie gniazd tacierki pok. 15	Zasilanie gniazd tacierki pok. 16	Zasilanie gniazd tacierki pok. 17	Zasilanie gniazd tacierki pok. 18	Zasilanie gniazd tacierki pok. 19	REZERWA	Gniazda lodówka i ogólne pok. 23	Gniazda lodówka i ogólne pok. 26	Gniazda lodówka i ogólne pok. 14	Gniazda lodówka i ogólne pok. 15	Gniazda lodówka i ogólne pok. 16	Gniazda lodówka i ogólne pok. 17	Gniazda lodówka i ogólne pok. 18	Gniazda lodówka i ogólne pok. 19	REZERWA	Gniazda RTV i ogólne pok. 23	Gniazda RTV i ogólne pok. 26	Gniazda RTV i ogólne pok. 14	Gniazda RTV i ogólne pok. 15	Gniazda RTV i ogólne pok. 16	Gniazda RTV i ogólne pok. 17	Gniazda RTV i ogólne pok. 18	Gniazda RTV i ogólne pok. 19	REZERWA	Oświetlenie pok. 23	Oświetlenie pok. 26	Oświetlenie pok. 14	Oświetlenie pok. 15	Oświetlenie pok. 16	Oświetlenie pok. 17	Oświetlenie pok. 18	Oświetlenie pok. 19	Zasilanie wentylatorów
Moc zainstalowana Pi [kW]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		1,6	2,0	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,6		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,0
Typ przewodu [mm2]	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5
Zabezpieczenie zwarciowe	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B10	S301 B16	S301 B16	S301 B10	S301 B16	S301 B16	S301 B10	S301 B16	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B16
Zabezpieczenie różnicowe	P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC			P304 25A/30mA/ AC							

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-TECH Sp. z o.o. Pracownia Architektury IDEADOM ul.Krakowska 110, 94-214 Łódź		
ADRES OBIEKTU:	ul. 1-go Maja 10, 28-100 Busko-Zdrój, dz. nr 96 obręb 13		
INWESTOR:	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 BUSKO-ZDRÓJ UL. GEN. F. RZEWUSKIEGO 1		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PROJEKT REMONTU POKOI W SKRZYDLE ZACHODNIM SANATORIUM UZDROWISKA MARCONI		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	SCHEMAT TABLICY TE-5	UPR. NR:	PODPIS
	mgr inż. Sławomir Wochniak	147/01/WL	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Piotr Papierski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki	239/01/WL	
DATA listopad 2014	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA:	NR RYS.: E-41